

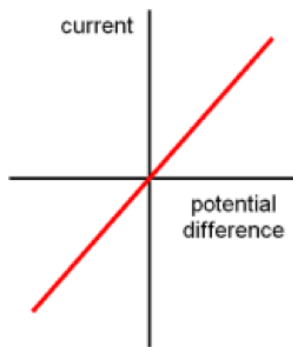

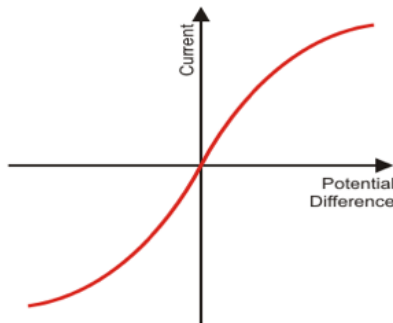
# Gaolmhaireacht sruth – difríocht poitéinsiúl


Déan meatsáil leis an graf ceart go dtí an cur síos a théann leis. Cuir ainm an comhpháirt in sa bhosca ceart.



 Níl graf le haghaidh dé-óid díreach agus mar sin ní leanann sé dlí óm. Tá dhá friotaíocht ag dé-óid ag braith ar an slí ina bhfuil sé nasctha. Nuair a cuirtear é i dtreo ag féachaint chun tosaigh tá friotaíocht íseal aige agus nuair a chastar é ag féachaint siar, bíonn friotaíocht ard aige.



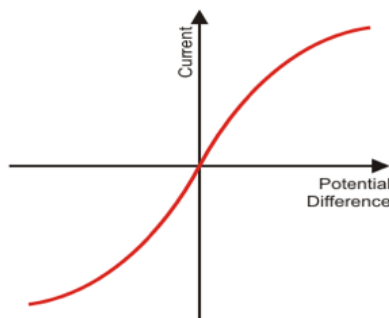Ní leanann an graf i gcóir lampa filiméid dlí óm mar sin níl líne díreach ar an graf. Agus níos mó sruth ag dul tríd an sreang, eiríonn an filiméid níos te. Critheann na hadamh níos tapúla go dtí go téann said as suíomh. Ansin bíonn níos mó imbhuiltí idir na leictreóin ag cuir an friotaíocht suas. Feictear é seo ar an graf mar an líne ag éirí díreach arís.



This graph shows the resistor is Taispeánann an graf go leanann an friotóir seo dlí ohm. Tá líne díreach a deireann linn go bhfuil an difríocht poitéinsiúl comhréireach trasna an friotóir.